

Rénovation éclairage atelier

-1 circuit éclairage rez de chaussée (6 luminaires) controlé par 2 détecteurs de mouvement et une minuterie électronique.

avec un bouton tournant marche forcée.


-1 circuit éclairage étage (3 luminaires) controlé par un interrupteur simple allumage.

**Vidéo d'explication sur:
la chaine :**

TMETLARDY sur YOUTUBE

Article sur le blog :

www.e-genieclimatique.com

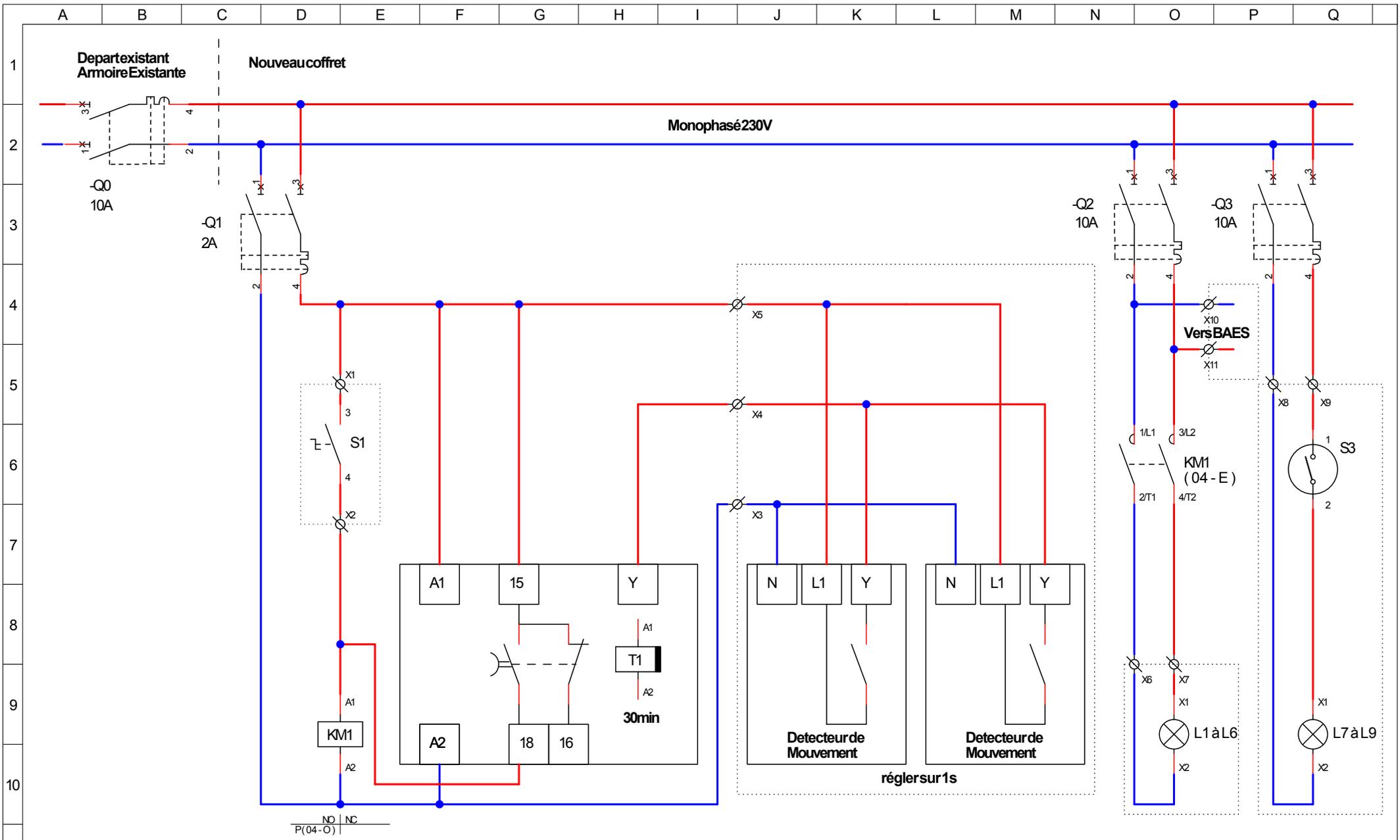

NO | NC
P(04-0)

	Marche Forcée Eclairage Rez de chaussée	Minuterie électronique	Détecteur entrée Principale	Détecteur entrée Compresseur	Eclairage Rez de chaussée	Eclairage Etage
www.e-genieclimatique.com www.youtube.com/tmetlardy	Commande et puissance Eclairage unité : 2 detecteurs de mouvement + 9 luminaires + 2 circuits + 1 marche forcée + 1 inter				Dessiné le : 2011-04-02 Modifié le : --- Par : Jean-Pierre	04 04